

Q. Design an adder circuit using an op-amp to get the output expression as  $V_o = -[0.1V_1 + V_2 + 10V_3]$ , where  $V_1$ ,  $V_2$  and  $V_3$  are the inputs.


For inverting summing amplifiers

$$V_o = - \left[ \frac{R_f}{R_a} V_a + \frac{R_f}{R_b} V_b + \frac{R_f}{R_c} V_c \right]$$

\* Let  $R_f = 10k\Omega$

$$\frac{R_f}{R_a} = 0.1, \quad R_a = \frac{10k}{0.1} = 100k\Omega$$
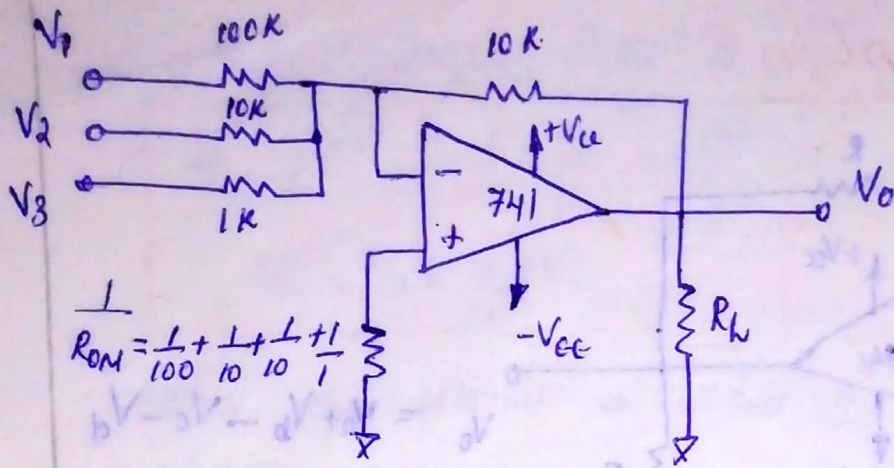
$$\frac{R_f}{R_b} = 1, \quad R_b = 10k\Omega$$
$$\frac{R_f}{R_c} = 10, \quad R_c = \frac{10k}{10} = 1k\Omega$$



a) Design and draw an op-amp ckt to get  
 $V_o = 3V_1 - 2V_2 - 4V_3$ , where  $V_1, V_2$  &  $V_3$  are input voltages.


$$V_o = 3V_1 - 2V_2 - 4V_3 = - \left[ \frac{R_F}{R_a} 3V_1 + \frac{R_F}{R_b} 2V_2 + \frac{R_F}{R_c} 4V_3 \right]$$

Let  $R_F = 10K\Omega$

$$\frac{R_F}{R_a} = 3 \quad ; \quad R_a = \frac{10K}{3} = 3.3K\Omega$$

$$\frac{R_F}{R_b} = 2 \quad ; \quad R_b = \frac{10K}{2} = 5K\Omega$$
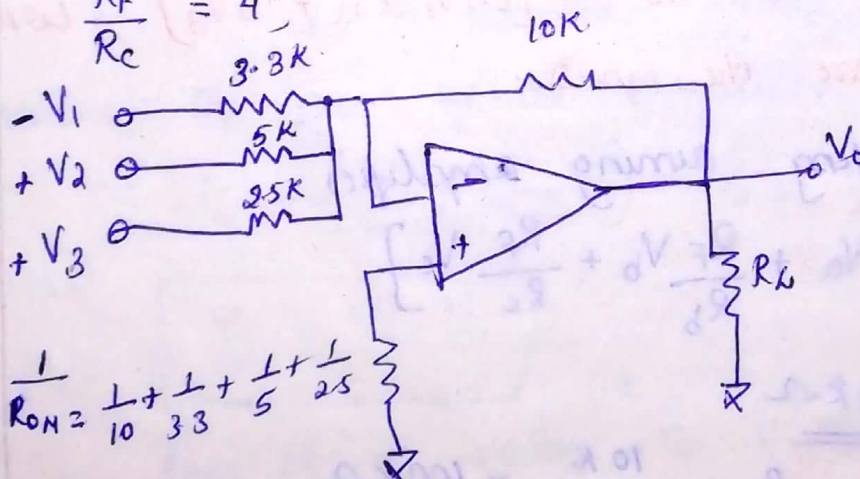
$$\frac{R_F}{R_c} = 4 \quad ; \quad R_c = \frac{10K}{4} = 2.5K\Omega$$




Q. In the circuit of schmitt trigger  $R_1 = 100\Omega$ ,  
 $R_2 = 56k\Omega$ ,  $V_{in} = 1V_{pp}$  sine wave, and the op-amp  
 is type 741 with supply voltages  $\pm 15V$ . Determine  
 the threshold voltages  $V_{ut}$  and  $V_{lt}$  and draw  
 the output waveform.



Ans. For 741 the max. o/p voltage swing is  $\pm 14V$ , i.e.  $+V_{sat} = 14V$  and  $-V_{sat} = -14V$ .

$$V_{ut} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (+V_{sat}) = \frac{100}{56100} \times 14 = 25mV$$
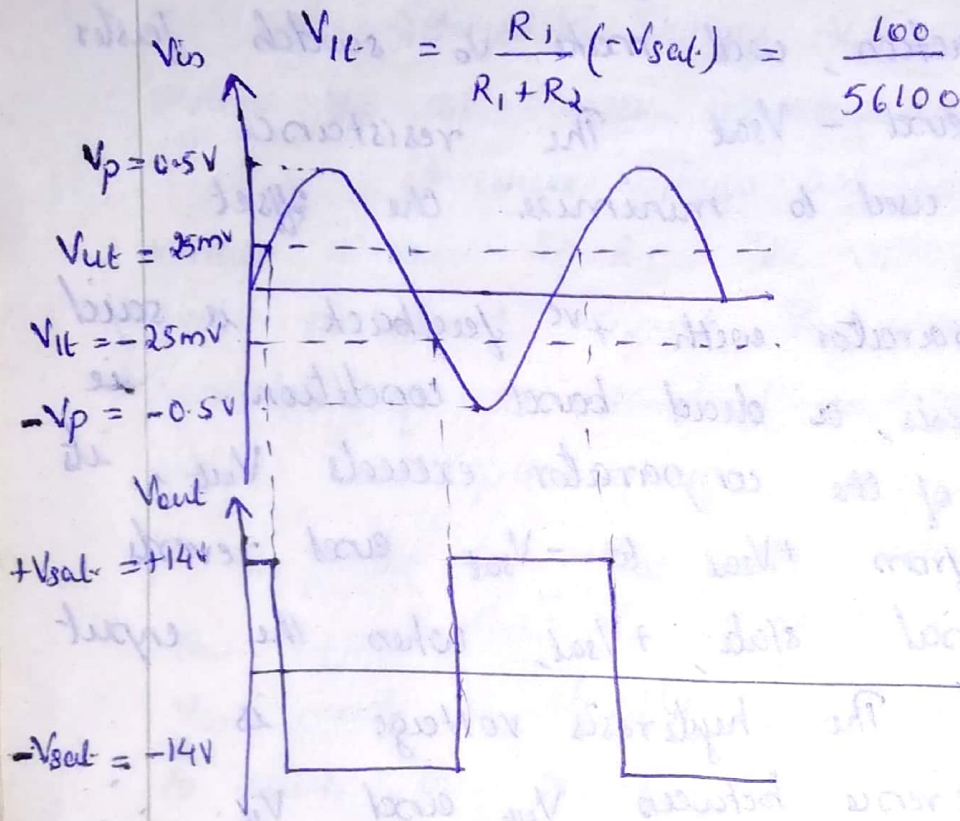
$$V_{lt} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-V_{sat}) = \frac{100}{56100} (-14) = -25mV$$



a) Design an op-amp 741 schmitt trigger with  $UTP = +5V$ ,  $LTP = -1V$ . Assume that  $V_{sat} = \pm 13V$  when  $V_{cc} = \pm 15V$ . Draw the ckt.

$$V_{ut} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (+V_{sat})$$

$$5 = \frac{13R_1}{R_1 + R_2} (V_{sat})$$

$$5(R_1 + R_2) = 13R_1$$

$$5R_2 = 8R_1 \quad \text{--- (1)}$$

$$V_{lt} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-V_{sat})$$

$$-1V = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-13V)$$

$$R_1 + R_2 = 13R_1$$

$$R_2 = 12R_1 \quad \text{--- (2)}$$

put (2) in (1)  $5 \times 12R_1 = 8R_1$  find  $R_1$